RDA5807 FM 立体声收音模块使用说明

简介

使用 RDA5807 芯片研发而成的新一代数字调频收音机模块,主要应用于 MP3/MP4 媒体播放机,具有比传统模拟制式收音机模块更突出的性能表现,音质极佳,噪音极少,功耗更低,集成度高,对炬力、瑞芯微、Ali等流行方案都能够很好兼容。此模块可以在软件部分直接兼容 TEA5767 的产品,因而在模块部分就可以直接替代,不需要改动任何地方因而在模块部分就可以直接替代。RDA5807 可直接驱动 32 欧耳机,不需要外接放大器,性能要比 TEA5767 强大很多。

模块支持电压范围 2.7-5.5VDC,采用全贴片元件工艺,通过 3.5mm 的立体声耳机插孔,直接驱动耳机,音质极佳。此模块可以通过 I2C 和 SPI 数字接口与各种单片机(51,AVR,PIC,MPS430等)和多媒体处理芯片配合使用。大家将可以通过此模块学习到很多实用有趣的知识,比如可以 DIY 自己的智能数控 FM 收音机,可以实现带时钟和遥控功能的智能数控收音机等等....

性能特点

- A、国内首颗采用 CMOS 工艺的调频收音机芯片;
- B、驱动能力强,可直接驱动耳机及放大器;
- C、功耗低,比国外最先进数字收音机方案还低 1mA;
- D、频率覆盖从 76M-108M 的各国调频波段;
- E、高度集成度,所需外围器件数几乎为零;
- F、强大的 LOW-IF 数字音频结构;
- G、强大的数字信号处理技术(DSP),实现自动频率控制和自动增益控制;
- H、数字自适应噪声抑制接受灵敏度高、音质出色、立体声效果优异;
- I、支持重低音,可调式电台搜寻、柔软静音和混音等功能;
- J、只需一个 32.768K 晶体作为参考时钟;
- K、支持 I2C 和 SPI 数字接口,支持 I2S 音频接口,可以配合所有多媒体处理芯片;可调去加重(50/75 us);
- L、数字音量控制:线性模拟输出电压;


应用实例:

1. 伟纳的 RDA5807 收音模块,全贴片工艺,PCB 背面有个标准的 2. 54mm, 5Pin 双排母座,只有在你的板子上预留双排 5pin 的排针,就可以非常方便的接插。你也可以选用焊接了排针的模块,用杜邦线和你的开发板进行连接。

模块实物图:



模块原理图:

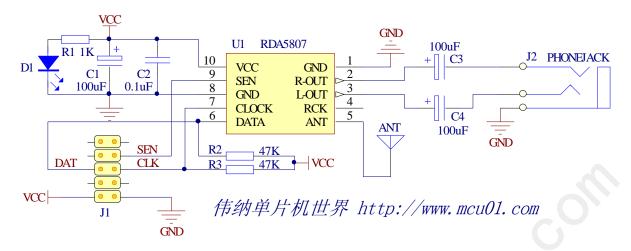

2. RDA5807 FM 立体声收音模块在 ME850 单片机开发实验仪上的应用



3. RDA5807 FM 立体声收音模块在 ME850 以及在其他单片机系统上的连接方式

在天线的位置焊接一条 1M 左右的导线作为天线,将模块插在 ME850 的 PORT1 外扩端口,见下图 (ME850V1.5 版硬件有此端口,老版的 ME850 或者 ME830 或者,请选择焊接排针的收音模块,然后用杜邦线连接,连接方法:以 51 系列单片机为例,使用附带资料中的范例程序: Vcc: 2.7-5.5 Vdc, GND:接地,DAT:接 P3.4,CLK:接 P3.5,SEN:不用接),连接后,模块上的 LED 应点亮。然后插上耳机,写入程序就可以实验了。



相关应用资料(见 ME850/ME8530 产品光盘的 Examples RDA5807 目录):

- 1. RDA5807SP_datasheet_v1_0 (RDA5807 数据手册)
- 2. RDA5807P 编程指南
- 3. RDA5807_Demo_C51 51 单片机演示例程, C 语言版程序功能:

K1--- 向上搜索电台 K2--- 向下搜索电台

K3--- 音量加 K4--- 音量减

常见问题:

- 收不到台,按键不起作用 检查单片机中是否正确写入程序,检查连线是否正确,检查你的单片机系统板是否正常工作。
- 2. 听不到声音 检查耳机插头是否插到底

全文完(版本: V1.1 更新时间: 2011.3.17)

技术支持网站: http://www.willar.com(伟纳电子网)

http://www.mcu01.com (单片机世界)

联系电话: 0755-84867757